


50-100W 无线供电发射 IC

特征:

- ——输入工作电压范围 120V—350VDC
- ——极限工作电压,最低 100V 最高 400VDC
- ——外围元件仅一个电容和一个电 感
- ——芯片驱动电流 15mA/10V DC
- ——最大耗散功率高达 60W
- ——TO-220-B 封装
- ——工作频率多档,可定制
- ——内建脉宽调制
- ——芯片自动限流
- ——配套接收芯片 VOXR104D 或 VOXR000N

应用:

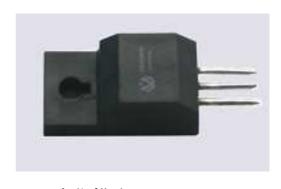- ——低压设备的无线供电
- ——MP3、MP4、iPhone 及手机的无 线充电
- ——60W 以下的小功率隔离供电,尤 其是水下无线供电



脚位描述:

1 脚	2 脚	3 脚
Pin1	Pin2 Pin3	
电源	输出	地
Vin	Out	GND

基本功能描述:

VOX330MP05S 是一款专门针对市电电源的无线供电的大功率发射 IC,可以用市电整流后直接给芯片供电,工作电压范围大,最低可低至 100V,最高电压至 400V;具有高达 1A 的电流发射能力。IC 内部建有振荡、基准电压、脉宽调制、限幅、低压启动、输出推动和功率输出等电路,完全符合电磁共振的特殊要求;而自身功耗小,输出电流大,发射效率高达 70%以上;芯片内设自动限流电路,电路在空载时电流很小,而在大负载时的输出能力可达空载时的十倍以上;外围电路十分简单,主要元件只有一个电阻、一个电容和一个线圈,因此使用十分方便,甚至可以不做 PCB 板。如果外围元件全部使用贴片元件,体积更小。配合相应的接收 IC(型号为 VOXxxR104、VOXR000N等)同时使用,就能轻易地实现无线供电。

VOX330MP05S 最适宜的工作电压是 120-330VDC,不但能给计算机外设、便携式移动设备包括 MP3、MP4、Iphone、手机、数码相机等小功率设备的进行无线充电或无线供电,也能给高达数十瓦甚至一百瓦的电器进行无线供电。



它能穿透包括水在内的所有非金属材料,实现低损而且隔离的电能传输。 VOX330MP05S体积小巧,只有22.5*12*9.5mm,针位间距2.54mm,TO-220-B 封装。


标注信息:



原理框图:

deleted

基本工作原理:

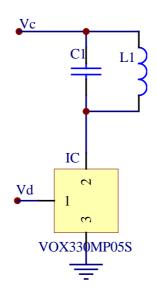

极限工作范围:

符号	项目	范围	单位
Vc	2 脚最大承受电	400	V
	压		
Vd	芯片操作电压	9.0-15.0	V
Icc	最大发射电流	1.0	A
Pd	最大耗散功率	60.0	W
Tst	贮存温度	-40-125	°C
Тор	操作温度	5-40	°C



主要电气参数表:

1、VOX330MP05S 电阻测量(仅供参考)

	机械表,红棒接3极(X1K档)				
极号	1	2	3		
电阻	12K	∞	0		

2、VOX330MP05S 参数表

项目	参数	备注	
工作温度	0-50 ℃	100℃ 以下贮藏	
工作湿度	0-100%	可水中工作	
驱动电源	9-15V	推荐电压 10-12V	
工作电流	100mA-500mA	推荐电流 300mA	

3、输入功率与散热器面积的关系

输入电压(V)	空载电流 (A)	负载电流(A)	推荐散热总面积(cm ²)
330	0.040.05	0.150.20	6
330	0.050.06	0.20-0.30	12
330	0.050.06	0.300.40	16
330	0.060.07	0.400.56	36
330	0.070.08	0.61.00	88

LC 关系表:

组号	1	2	3	4	5
L1(uH)	255-265	310-320	380-385	550-555	780-800
C1(pF)	103	822	682	472	332

电气特性:

10V 驱动电压下,不同的组 电流,1号最大,5号最小。推合有不同的的空载电流和输出 荐使用2号组合或者3号组合,

惠州市明天科技有限公司 网址: www.wirelesspower.cn






这两个组合具有空载电流较小,

典型工作曲线图:

负载力较大的特点。

deleted

典型工作原理图:

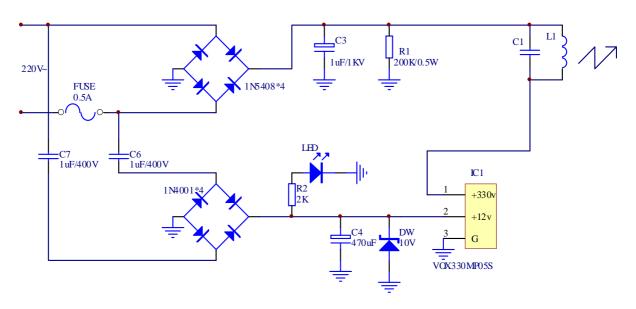

功能描述:


电路中 L1 可以用漆包线绕制,形状可以是圆形、方形或其它不规则形状,但要求电感量符合要求。C1 贴近 L1 安装,C1 应使用耐压 1200V 以上的 CBB 电容为佳,误差在±5%之内。C3 不可省略,并尽量靠近 IC1,所有连线均以最短为佳。在线圈的两端 10CM 范围内,或周边 5CM 范围内,不能有大面积的金属存在,否则可能会影响发射效果。

若要考虑到电磁干扰的问题,屏蔽是最好的办法,即用一个较大的金属盒(包括铝箔在内)将发射线圈包起来。

电磁共振所产生的磁场可以穿透水、空气、塑料、木板、玻璃等所有非金属物质,但不能穿透金属物质。

配套接收电路图:



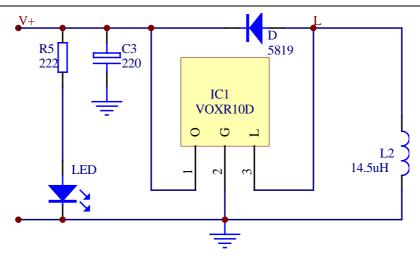

功能描述:

电路中的二极管 D 决定了整个电路的最大允许电流,这个二极管宜选用快速恢复管或肖特器管,压降不超过 0.2V 为佳。

L2 的匝数决定电路的初始起动电压, 匝数多, 启动电压高, 反之低, 通常要求 L2 产生的电压最高(两线圈贴得最近时)不超过 5.5V。

这个电路的特点是:


- 1、L2 决定最高接收电压。
- 2、IC2 决定中心电压。
- 3、消除了空振高压。
- 4、消除了元件的发热现象。

注意事项


大面积的金属尤其是轻金属如锂、铝等对本变压器的效率有一定的影响。在设计时,应尽量采取如下措施:

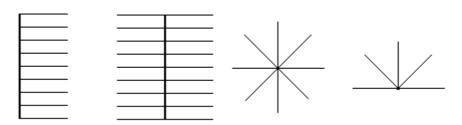- 1、 避开大面积的金属与 L1 或 L2 靠近。
- 2、 电路板的地线(包络)不要做成板状或网状,应尽量做成梳状、放射状。如下图:





封装信息: (TO-220-B)

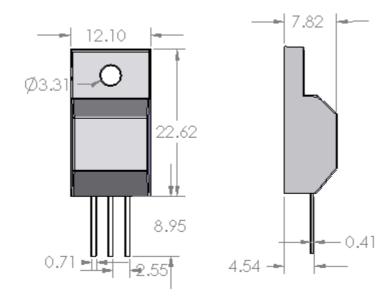

版权信息:

本公司保留本产品的所有产权。

详情请查阅: www.wirelesspower.cn

详细资料请直接与本公司联系